

Considere la función lógica f con tres variables de entrada x_1 , x_2 , x_3 y x_4 . La función será igual a '1' sí y solo si un número impar de las variables de entrada son '1', de lo contrario, la función f será '0'.

1	χ,	Ϋ́	χ ₃	F
	0	0	0	0
	0	0	1	
	0	l	0	
	0	-	-	0
		0	0	
		Ó	1	0
	-	1	0	0
	ı	1	1	

- Hallamos junción con mintérminos:

$$f(\chi_1, \chi_2, \chi_3) = (\overline{\chi_1 \cdot \chi_2 \cdot \chi_1}) + (\overline{\chi_1 \cdot \chi_2 \cdot \chi_1}) + (\chi_1 \cdot \overline{\chi_2 \cdot \chi_1})$$
No se puede simplificar!!!